
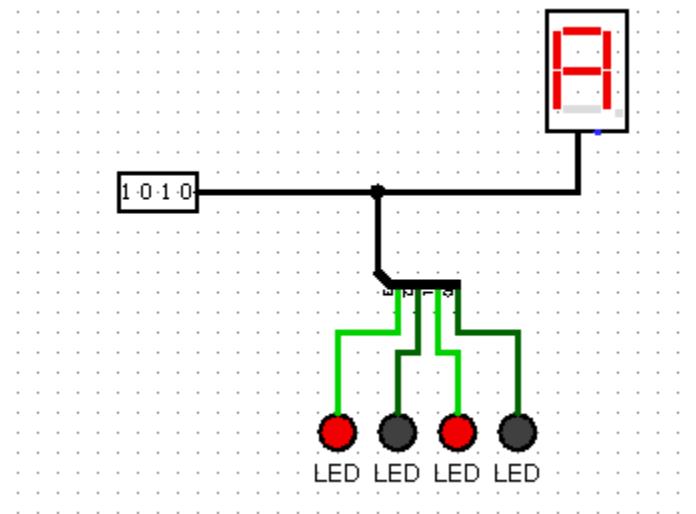



Câu 1:

Linh kiện splitter:

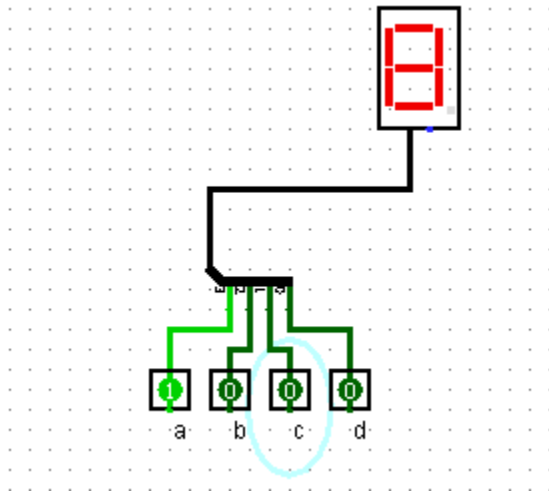


Câu 2:

Tạo mạch con:

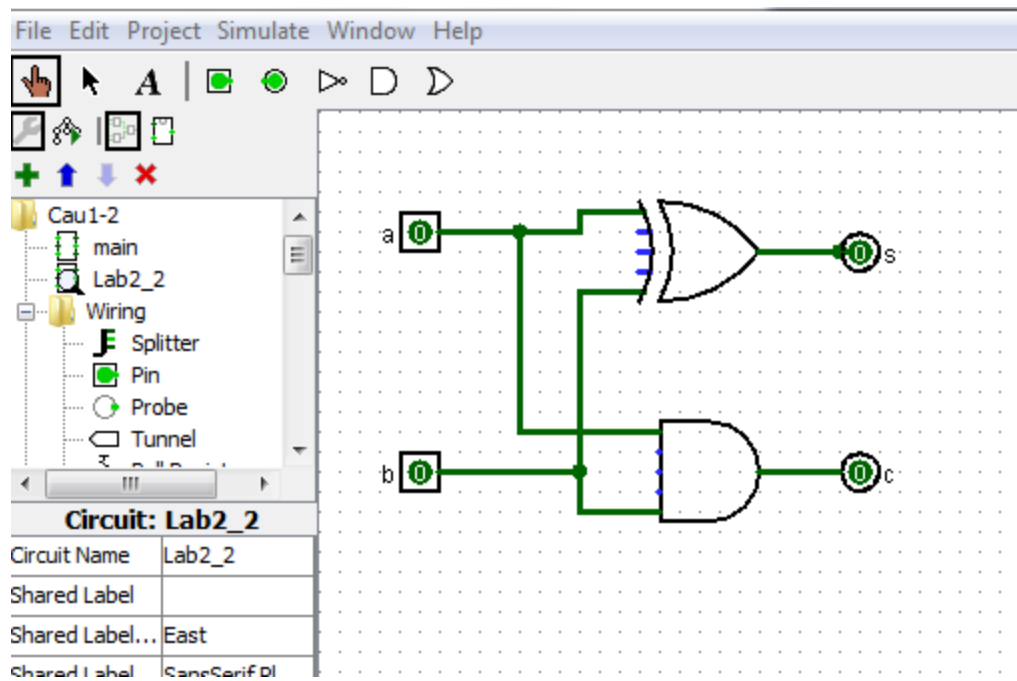


Mạch con

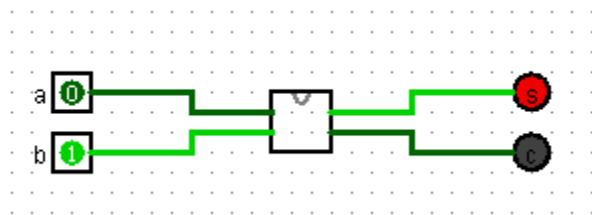

Mạch chính


Câu 3:

Sinh mạch tự động khi đã có bảng chân trị

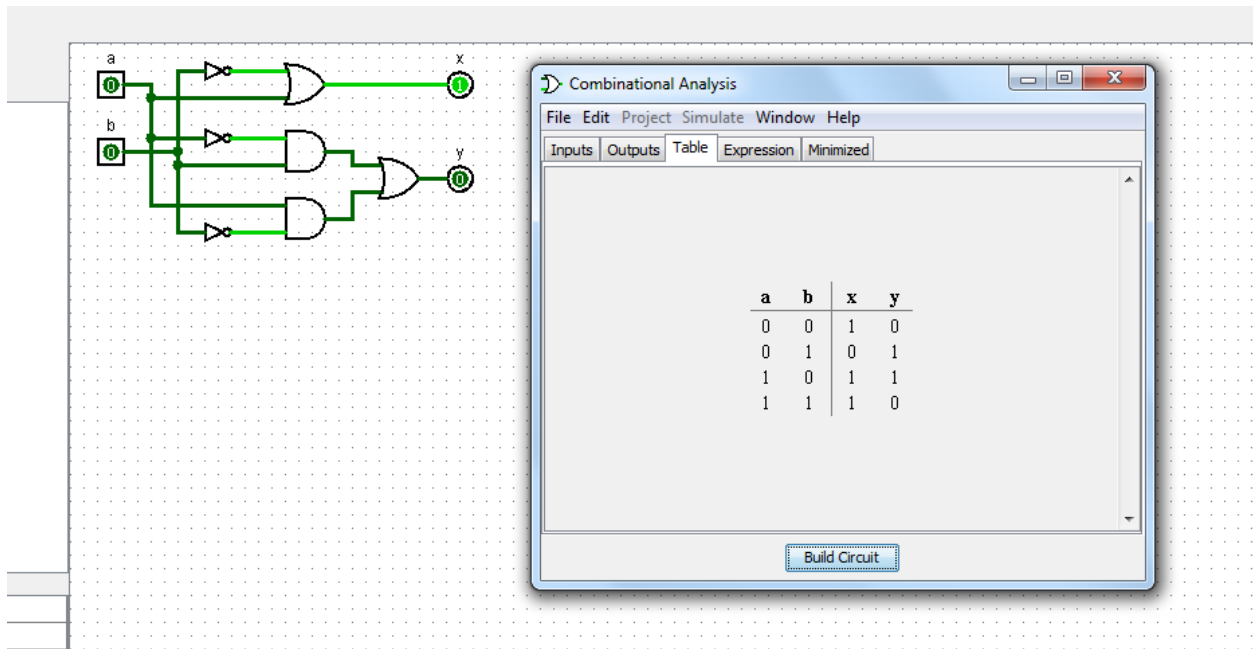

Câu 4:

Mạch linh kiện clock

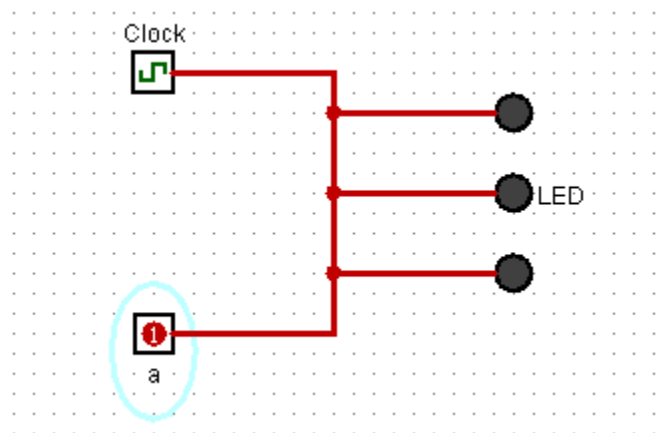

Câu 5:

Mạch đèn giao thông (Traffic Led)

